
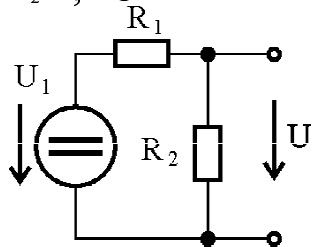


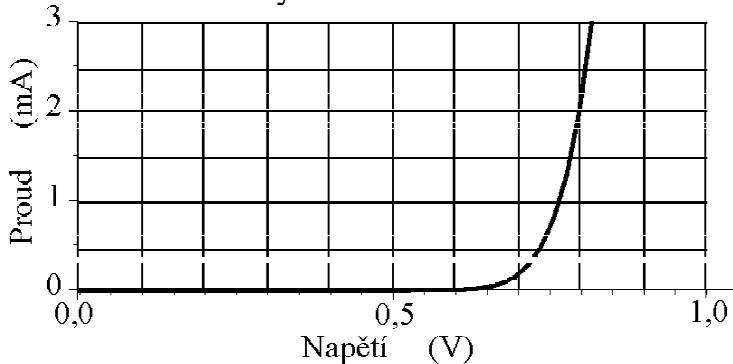Podle Theveninova teorému zjednodušte obvod na obrázku.  $U_1=15V$ ,  $R_i=1k\Omega$  a  $R_2=2,2k\Omega$



Z V-A charakteristiky na obrázku určete diferenciální odpor diody při proudu  $I_A=2,0mA$



Jaké jsou typické hodnoty úbytků napětí v propustném směru u usměrňovacích Si diod:


- a) s PN přechodem:
- b) s přechodem kov-polovodič:

Úbytek napětí v propustném směru u Si diody s PN přechodem (KY708) při  $20^{\circ}\text{C}$  a proudu  $I_A=5\text{mA}$  je  $U_{AK}=0,65\text{V}$ . Vypočtěte hodnotu napětí  $U_{AK}$  pro teplotu PN přechodu  $100^{\circ}\text{C}$ .

Definujte graficky dobu závěrného zotavení  $t_{tr}$  usměrňovací diody a diferenciální odpor  $r_D$  u Zenerovy diody.


Co je to varikap, v jakých aplikacích a při jaké polarizaci napětí s používá.

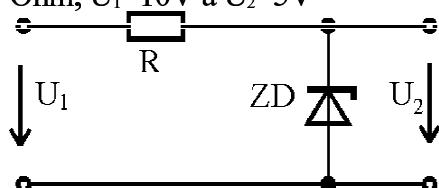Vypočtěte velikost napěťového činitele stabilizace zapojení z obrázku, je-li  $r_D=2\ \Omega$ ,  $R=470\ \Omega$ ,  $U_1=10\text{V}$  a  $U_2=5\text{V}$




Vypočtěte velikost napěťového činitele stabilizace zapojení z obrázku, je-li  $r_D=2\Omega$ ,  $R=470\ \Omega$

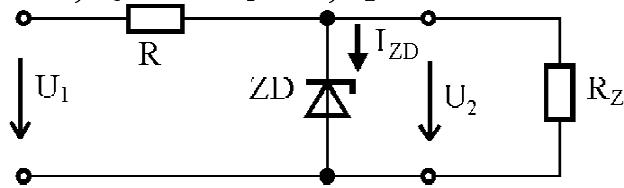Ohm,  $U_1=15V$  a  $U_2=10V$ ,  $R_z=2k2$ .



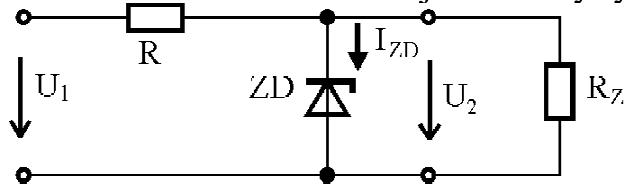Vypočtěte velikost odporu rezistoru R zapojení z obrázku, je-li  $U_1=15V$  a  $U_2=10V$ ,  $R_z=1k\Omega$  a  $I_{ZD}=10mA$ . Určete jeho ztrátový výkon.



Vypočtěte velikost zvlnění výstupního napětí jednocestného usměrňovače s filtrem, je-li odpor zatěžovacího rezistoru  $R_z=1k\Omega$  a kapacita filtračního kondenzátoru  $C_N=470\mu F$ .


Nakreslete zapojení můstkového usměrňovače s filtrem a vypočtěte hodnotu kapacity filtračního kondenzátoru pro zvlnění 10% při zátěži  $R_L = 100\Omega$

Napište definiční vztahy parametrů typu  $y_s$  pro unipolární tranzistor obecně, vyložte jejich obvodový význam, rozměry a okrajové podmínky jejich platnosti, nakreslete příslušný náhradní lineární obvod.

Napište definiční vztahy parametrů typu  $h_e$  pro bipolární tranzistor, vyložte jejich obvodový význam, rozměry a okrajové podmínky jejich platnosti, nakreslete příslušný náhradní lineární obvod.


Vypočtěte hodnotu odporu  $R_B$  zesilovače pracujícího ve třídě A, je-li  $R_C=1k\Omega$ ,  $h_{21e}=200$ ,  $U_{CC}=15V$  a  $C_{v1}=1mF$ ,  $C_{v2}=1mF$ .

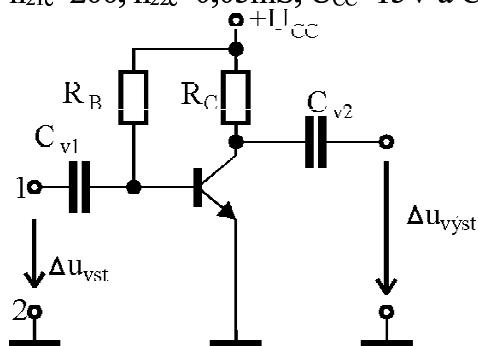Vypočtěte hodnotu výstupního odporu zesilovače pracujícího ve třídě A, je-li  $R_C=1k\Omega$ ,  $h_{21e}=200$ ,  $h_{22e}=0,05mS$ ,  $U_{CC}=15V$  a  $C_{v1}=1mF$ ,  $C_{v2}=1mF$ .



Jaké má napěťové zesílení zesilovač z obrázku předchozího příkladu.

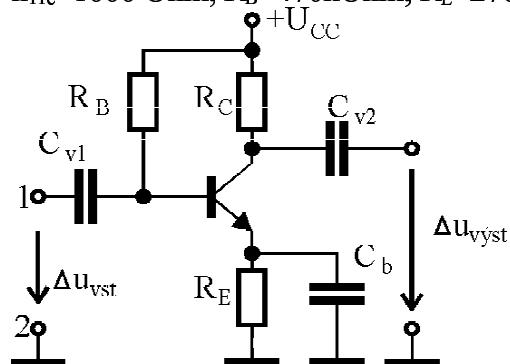
Vypočtěte hodnotu diferenciálního vstupního odporu zesilovače mezi svorkami 1 - 2, je-li  $h_{11e}=1000$  Ohm,  $R_B=470k\text{Ohm}$ ,  $R_E=270\text{Ohm}$ ,  $R_C=1\text{kOhm}$ ,  $h_{21e}=200$  a  $C_{v1}=1\text{mF}$ ,  $C_{v2}=1\text{mF}$ .



Jaké má napěťové zesílení zesilovač z obrázku předchozího příkladu.


Vypočtěte hodnotu diferenciálního vstupního odporu zesilovače mezi svorkami 1 - 2, je-li  $h_{11e}=1000$  Ohm,  $R_B=1\text{MOhm}$ ,  $R_E=1\text{kOhm}$ ,  $h_{21e}=200$  a  $C_1=1\text{mF}$

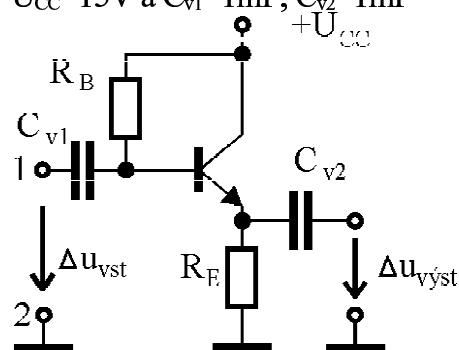Vypočtěte hodnotu odporu  $R_B$  zesilovače pracujícího ve třídě A, je-li  $R_E=1\text{kOhm}$ ,  $h_{21e}=200$ ,  $U_{CC}=15\text{V}$  a  $C_{v1}=1\text{mF}$ ,  $C_{v2}=1\text{mF}$



Jaké má proudové a napěťové zesílení zesilovač z obrázku předchozího příkladu

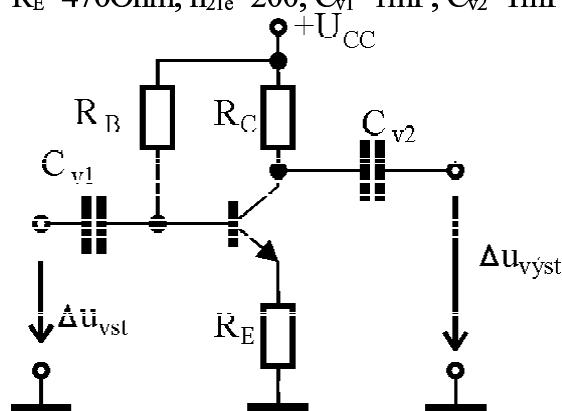Jaké má napěťové zesílení zesilovač z obrázku, je-li  $h_{11e}=1000$  Ohm,  $R_C=2\text{kOhm}$ ,  $R_E=470\text{Ohm}$ ,  $h_{21e}=200$ ,  $C_{v1}=1\text{mF}$ ,  $C_{v2}=1\text{mF}$ .



Nakreslete zapojení pro nastavení pracovního bodu zesilovače s tranzistorem JFET (N-kanál)

Nakreslete zapojení zesilovače malého signálu se společným SOURCE s tranzistorem JFET (N-kanál) a odvod'te vztah pro jeho zesílení.


Nakreslete výstupní V-A charakteristiku

- a) tranzistoru JFET s kanálem N
- a) tranzistoru JFET s kanálem P

Nakreslete zapojení pro nastavení pracovního bodu zesilovače

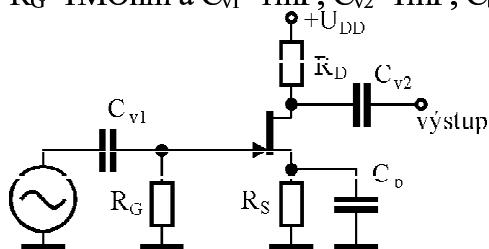- a) s tranzistorem JFET N-kanál.
- b) s tranzistorem JFET P-kanál.


Vypočtěte napěťové zesílení zesilovače malého signálu s tranzistorem na obrázku. Uvažujte převodní admitanci  $4,5\text{mS}$  a výstupní admitanci  $0,04 \text{ mS}$ ,  $R_D=1\text{kOhm}$ ,  $R_S=100\text{Ohm}$ ,  $R_G=1\text{MOhm}$  a  $C_{v1}=1\text{mF}$ ,  $C_{v2}=1\text{mF}$ ,  $C_b=1\text{mF}$ .



Nakreslete zapojení antisaturační Schottkyho diody pro bipolární tranzistor jako spínač a vyložte vliv na dynamické parametry takového spínače.

Nakreslete 2 způsoby ochrany tranzistoru MOSFET proti překmitu napětí při vypínání induktivní zátěže.

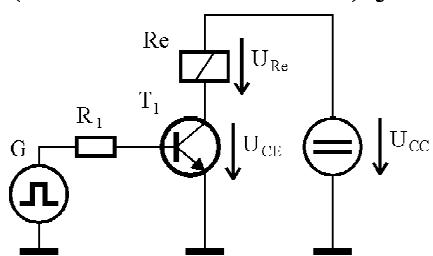
Vypočtěte velikost překmitu napětí  $U_{CE}$  při vypínání induktivní zátěže, tvořené vinutím relé ( $R_{Re}=10\text{Ohm}$  a  $L_{Re}=0,1\text{mH}$ ), je-li vypínací doba tranzistoru  $1.10^{-6} \text{ s}$  a  $U_{CC}=15\text{V}$ .



Nakreslete zapojení zesilovače ve třídě B a jeho převodní charakteristiku.

Nakreslete zapojení zesilovače ve třídě AB a jeho převodní charakteristiku

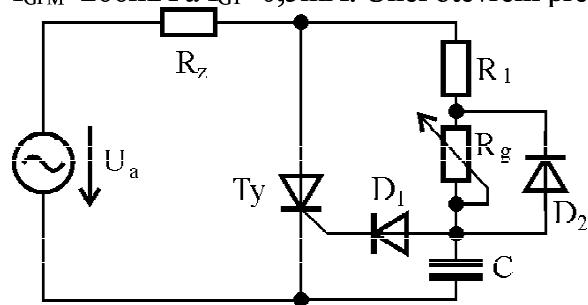Vypočtěte hodnoty součástek  $R_1$ ,  $R_g$  a  $C$  u zapojení z obrázku, je-li  $U_a=230V/50Hz$  (Vef),  $I_{GFM}=200mA$  a  $I_{GT}=0,5mA$ . Úhel otevření předpokládejte  $20^\circ$  až  $160^\circ$ .



Nakreslete zapojení invertujícího zesilovače s operačním zesilovačem a odvod'te vztah pro napěťové zesílení tohoto zapojení

Nakreslete zapojení invertujícího zesilovače s operačním zesilovačem a odvod'te vztah pro vstupní odpor tohoto zapojení

Nakreslete zapojení neinvertujícího zesilovače s operačním zesilovačem a odvod'te vztah pro napěťové zesílení tohoto zapojení.

Nakreslete zapojení neinvertujícího zesilovače s operačním zesilovačem a odvod'te vztah pro vstupní odpor tohoto zapojení