
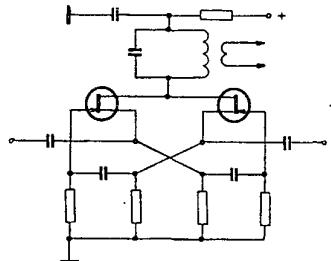


zuje směšovací element kaskódovou konfiguraci, jejíž zde ceněnou vlastností je malý průměr. Ovšem za předpokladu, že nám to parazitní vazby nekazí. Tak pracuje vlastní směšující prvek do malé zátěže a k vlastnímu vyvážení lichých

nezádoucích směšovacích produktů dochází až na výstupu kaskód. V méně náročných případech postačí výstup z jednoduchého směšovače aperiodicky navázat do emitoru dalšího stupně, s tímto zapojením nemám však mnoho zkušeností.

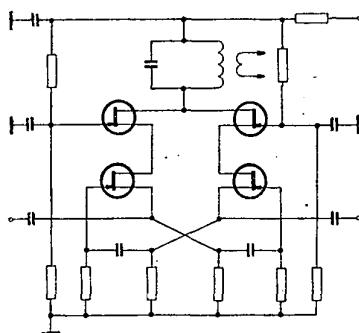

Obr. 1. Zapojení balančního směšovače podle [1], [2] a [3]



Obr. 2. Zapojení balančního směšovače podle [4]

#### Literatura

- [1] Borovička, J.: Moderní řešení přijímačů pro KV. AR 4/1975.
- [2] Novák, P.: Nový balanční modulátor. ST 12/61.
- [3] Novák, P.: Vyvážený modulátor. Čs. patent 101694.
- [4] Novák, P., Kouba, J.: Vyvážený modulátor. Čs. patent 117553.

Ing. P. Novák


\* \* \*

#### Dvouprvkový beam

Ne každý beam musí být otočný – a pak je jeho konstrukce poměrně jednoduchá a laciná. Příkladem je beam pro 14 MHz stanice VOIKE. Záříč a direktor jsou zhotoveny z drátu o průměru 2 mm a jsou drženy silikonovými lankami. Jedlný izolátor je ve středu buzeného pravku (záříče). K napájení používá VOIKE souosý kabel 50 Ω. Beam je upevněn v horizontální poloze s prvky rovnoběžnými se zemí. Pomocí lanek může být nasmekován do dvou opačných směrů. Zisk beamu je asi 6 dB proti dipolu, předozadní poměr asi 6 dB.

-ra


CQ 5/75

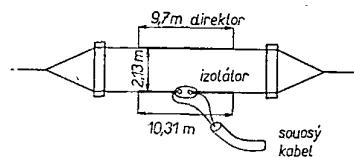

Obr. 1. Dvouprvkový beam pro 14 MHz



## Využití anténního dílu RM31

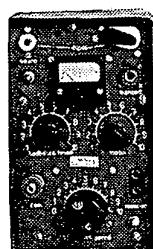

Stanice RM31, vyřazené asi před deseti lety z armády, se staly technickou základnou mnoha radioamatérům vysílačům. Stanice byla v AR popsána již v roce 1966 a bylo znásobováno mnoho různých zdrojů, úprav ap. Kolik bylo stanic, tolik bylo i anténních dílů; vyskytuje se mezi amatéry ve dvou provedeních – s měřicím přístrojem a bez měřicího přístroje. Mnoho amatérů je používá tak, jak jsou, a lze s nimi přizpůsobit mnoho různých antén k vysílači. V tomto článku bude nejprve popis anténního dílu k RM31, potom popis úpravy k přizpůsobení dlouhodrážních antén podle OK1ZN a nakonec několik dalších námětů k experimentování.

#### Popis anténního dílu k RM31

Anténní díl k RM31 je v podstatě jednoduchý paralelní laděný obvod s vazebním vinutím (obr. 1a). Jeho univerzalnost je dána tím, že jak cívka laděného obvodu, tak i cívka vazební má velké množství přepínatelných odboček. Celkové schéma zapojení je na obr. 1b. Signál vysílače je přiveden buď na souosý konektor Z1a nebo na dvojici zdírek Z1b. Konektor a zdírky jsou propojeny paralelně a připojeny k vazební cívce L1. Cívka L1 má 9 odboček, přepínanych přepínačem P11. Je navinuta na kostku z tvrzeného papíru o průměru 45 mm s vylisovanými drážkami. Má celkem 42 závitů postříbřeným měděným drátem o průměru 1 mm, rozteč závitů je 2 mm a celková délka vinutí 84 mm. Indukčnost celé cívky je 73,8 μH.

stříbřeným měděným drátem o průměru 0,8 mm, rozteč závitů je 1,3 mm a celková délka vinutí 81,5 mm. Indukčnost celé cívky L1 je 76,8 μH. Na kterých závitech do uzemněného konce cívky jsou jednotlivé odbočky a jaká indukčnost je zapojena v jednotlivých polohách přepínače P11 udává tabulka 1.

Paralelní laděný obvod je tvořen cívkou L2 a kondenzátorem C1. Cívka L2 má rovněž 9 odboček, přepínaných přepínačem P12. Je navinuta na kostku z tvrzeného papíru o průměru 70 mm s vylisovanými drážkami. Má celkem 42 závitů postříbřeným měděným drátem o průměru 1 mm, rozteč závitů je 2 mm a celková délka vinutí 84 mm. Indukčnost celé cívky je 73,8 μH.


Tab. 1.

Položka přepínače P11	odbočka na závitu	indukčnost [μH]
1	63	76,8
2	50	58,1
3	38	41,1
4	30	30,2
5	23	21
6	17	13,6
7	12	8
8	8	4,2
9	5	1,9
10	3	0,8

Tab. 2.


Položka přepínače P12	odbočka na závitu	indukčnost [μH]
1	42	73,8
2	30	47,6
3	20	27,1
4	14	16
5	10	9,4
6	7	5,2
7	5	2,9
8	4	2
9	3,5	1,6
10	3	1,2

Umístění jednotlivých odboček a indukčnost cívky v jednotlivých polohách přepínače P12 je uvedeno v tab. 2.

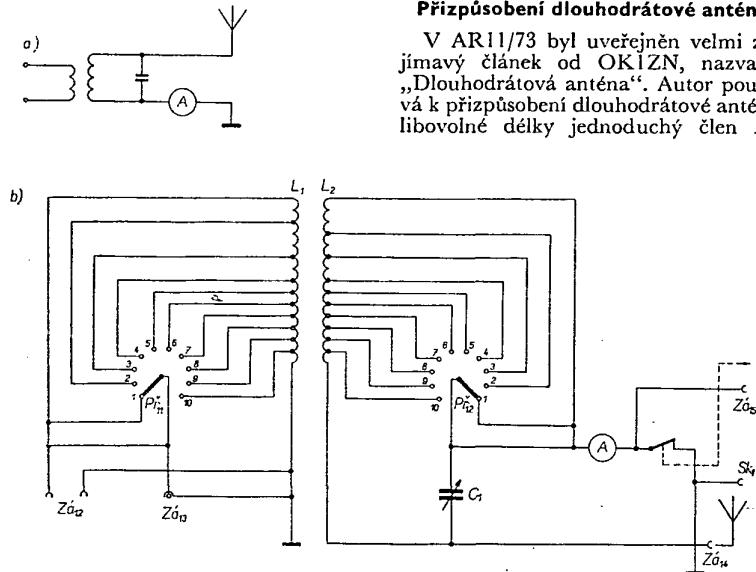

Obr. 1. Schéma anténního dílu k RM31

Kondenzátor  $C_1$  je vzduchový ladící kondenzátor s maximální kapacitou 283 pF a minimální kapacitou 30 pF. Má 18 rotorových a 17 statorových plechů, upevněných na keramických nosných tyčkách. Rotor je vyveden třecím kontaktem z postříbřeného fosforbronzového drátu. Ani rotor ani stator není konstrukčně spojen s kostrou. Mezery mezi rotorovými a statorovými plechy jsou 0,6 mm. Při předpokládané elektrické pevnosti vzdachu 1,5 kV/1 mm by měl kondenzátor vydržet maximální špičkové napětí 900 V. Průběh kapacity kondenzátoru v závislosti na natočení jeho rotoru (udaného polohou rysky knofliku na stupnicí) je v grafu na obr. 2.

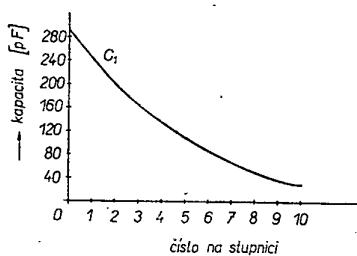

Obr. 2. Průběh kapacity ladícího kondenzátoru  $C_1$  v závislosti na natočení rotoru

Přepínače  $Př_{11}$  a  $Př_{12}$  jsou jednopólové desetipolohové přepínače na keramice s postříbřenými robustními kontakty a spolehlivou aracetací.

Jeden konec laděného obvodu  $L_2C_1$  je vyveden na antenní zdírku  $Zá_{14}$ , druhý konec je přes ampérmetr a rozpinací kontakt uzemněn. Rozpinací kontakt je u zdírky  $Zá_{15}$ , je ovládán její záklópkou a umožňuje připojení dipolové antény symetricky na oba konce laděného obvodu. K připojení uzemnění slouží svorka  $Sk_1$ . Všechny spoje jsou vedeny postříbřenými měděnými vodiči v textilní izolační trubičce.

Rozmístění ovládacích prvků na předním panelu anténního dílu je patrné z obr. 3. Vnitřní uspořádání jednotlivých součástí je patrné z obr. 4.

### Přizpůsobení dlouhodráťové antény

V AR11/73 byl uveřejněn velmi zajímavý článek od OK1ZN, nazvaný „Dlouhodráťová anténa“. Autor používá k přizpůsobení dlouhodráťové antény libovolné délky jednoduchý člen  $LC$


podle obr. 5a, který umožňuje napájení antény souosým kabelem o impedanci 50 popř. 75 Ω. Právě popsáný anténní člen k RM31 lze jednoduchou úpravou předělat na obvod podle obr. 5a a vzhledem k velkému množství odboček dosáhnout možnosti přizpůsobení antén různé délky na různá pásmá. Zapojení upraveného člena (s vyněcháním neopoužitých součástí) je na obr. 5b. Potřebné úpravy jsou tyto:

- spoj běže přepínače  $Př_{12}$  s kondenzátorem  $C_1$  odpojíme u  $C_1$  a připojíme jej na „živý“ vývod konektoru  $Zá_{13}$ , od kterého jsme předtím odpájeli spoj k  $Př_{11}$ .
- volný vývod  $C_1$  (od kterého jsme odpájeli právě spoj s  $Př_{12}$ ) spojíme s nedaleko ležícím zemnícím bodem na svorce  $Sk_1$ .
- odstraníme spoj mezi ampérmetrem a zdírkou  $Zá_{15}$ .


Do konektoru  $Zá_{13}$  přivedeme souosým kabelem signál z vysílače na impedanci 50 (75) Ω, do zdírky  $Zá_{14}$  připojíme anténu a můžeme ladit (viz uvedený článek OK1ZN). Ampérmetr je vyřazen.

V citovaném článku uvádí OK1ZN potřebné indukčnosti pro přizpůsobení antén dlouhých 83 a 41 m v rozsahu 2 až 37 μH. Nahlednutím do tabulek 1 a 2 zjistíte, že právě vytvořený anténní člen potřebné indukčnosti má. Pokud by v některém případě nevystačila indukčnost, lze spojit obě cívky do série. Pokud by nevystačila kapacita, lze použít nevyužitý přepínač  $Př_{11}$  k přepínání pevných kondenzátorů paralelně k  $C_1$ .


Může se stát, že pro optimální vydálení nevhodné žádná z odboček, na cívkách vytvořených. Lze potom přemístit odbočku na libovolný závit podle vypočítané indukčnosti – pomocí grafu na obr. 6, kde je závislost indukčnosti cívek  $L_1$  a  $L_2$  na počtu použitých závitů. Např. při umístění odbočky na 35. závit cívky  $L_1$  získáme

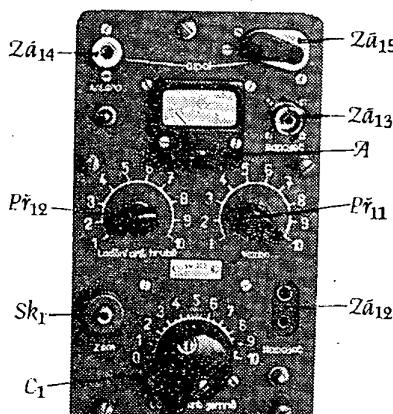

Obr. 3. Rozmístění ovládacích prvků na předním panelu anténního dílu

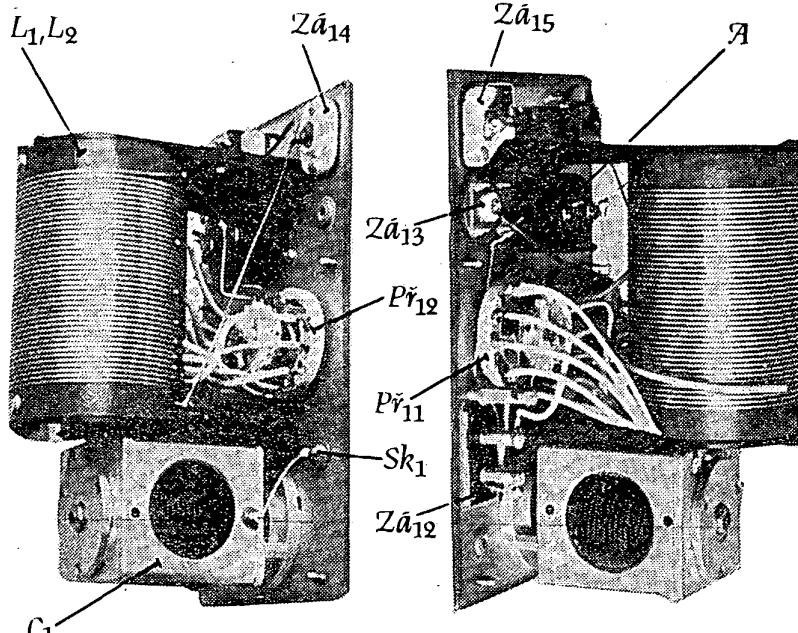

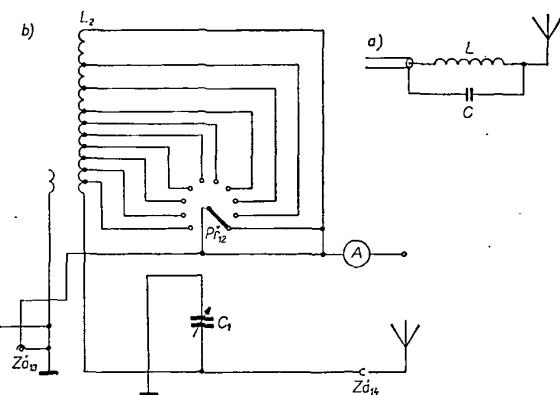Obr. 4. Vnitřní uspořádání anténního dílu




indukčnost  $37,5 \mu\text{H}$ . Malé číslice udávají umístění původních odboček na cívkách.


#### Další možnosti

Z jednotlivých součástí anténního dílu můžeme samozřejmě sestavit mnoho dalších zapojení přizpůsobovacích členů. Rozpojime-li původní zapojení podle obr. 7, získáme jakousi stavebnici, obsahující dvě cívky, ladící kondenzátory, několik zdírek a konektorů a měřicí přístroj. V AR 3/75 bylo uveřejněno zapojení jednoduchého anténního členu (převzaté z časopisu Break-in), které ve třech variantách údajně umožní přizpůsobit „libovolný drát“ k vysílači. Tyto varianty můžeme zapojit podle obr. 8 a, b, c (velká písmena).

Obr. 5. Uprava na přizpůsobovací člen podle OKIZN

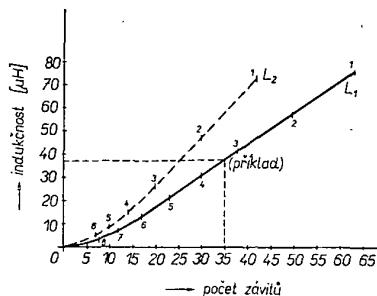


Obr. 6. Závislost indukčnosti cívek  $L_1$  a  $L_2$  na použitém počtu závitů

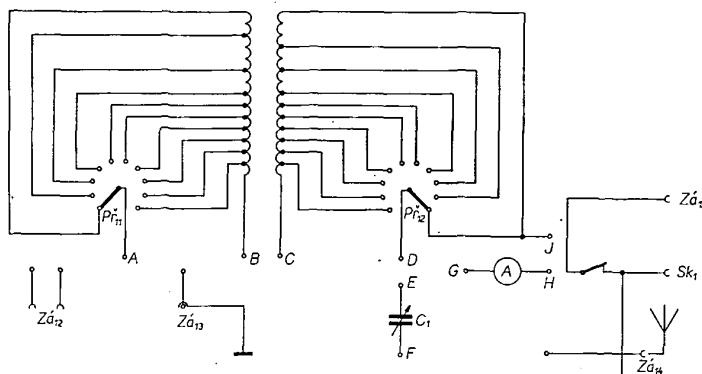

Obr. 7. Rozpojení anténního dílu z RM31 do „stavebnice“

na označují vývody součástí rozpojeného anténního dílu podle obr. 7). Lze zapojit i oblíbený článek II podle obr. 8d. Kondenzátor  $C_2$  je buď pevný, nebo lze přepínat 10 různých pevných kondenzátorů nepoužitým přepínačem  $P_{111}$ .


Poslední možnosti využití anténního dílu z RM31 zůstává díl rozebrat na součástky. Získáme kvalitní součástky např. pro konstrukci koncového stupně vysílače – cívky vinuté postříbřeným drátem, kvalitní ladící kondenzátor, velmi kvalitní přepínače, „úzkoprofilový“ souosý konektor a hrst postříbřených drátů o délce 4 až 13 cm, vhodných k vinutí cívek pro VKV (obr. 9). -ra

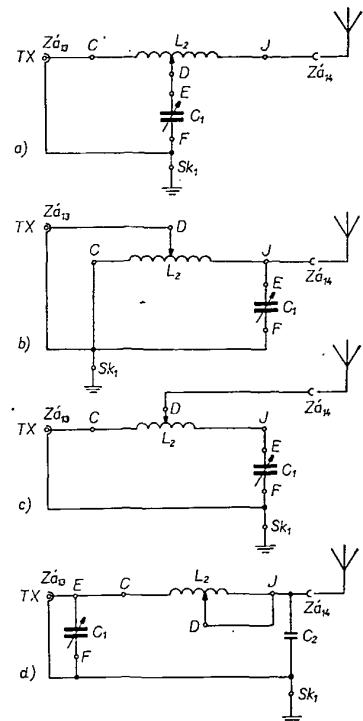

Obr. 8. Další možnosti zapojení

#### Ověřeno v redakci AR

Popisovaná úprava anténního členu k RM31 byla realizována a vyzkoušena na 83 m dlouhé anténě OKIAMY. Anténa byla přizpůsobena k redakčnímu transceiveru FT DX 500. Pro pásmo 80 m bylo dosaženo ČSV 1,05 v CW i v SSB části pásmá (samořejmě nikoli na jedno nastavení). Výsledky, dosažené s takto přizpůsobenou anténou, byly velmi dobré (spojení se stanicemi ZE2KV 569, ZL3GQ 449, PY2FXH 459 a evropská stanice vesmír 599). Příkon PA vysílače byl asi 230 W. V pásmu 40 m bylo dosaženo ČSV 1,4 a v pásmu 20 m asi 1,9. V těchto pásmech již anténa tak dobré „nechodila“, přestože bylo navázáno rovněž několik DX spojení. Konstrukční usporádání anténního dílu z RM31 bude patrně vhodné pro použití maximálně do 14 MHz. Vzhledem k dostupnosti těchto anténních dílů a k maximální jednoduchosti potřebných úprav by mohl článek mnoha amatérům pomoci v řešení jejich „anténních problémů“.

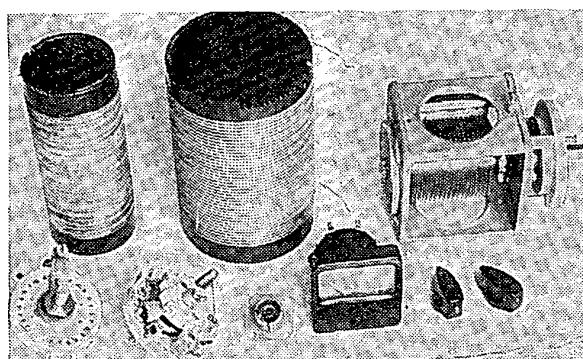

Obr. 9. Součásti, získané rozebráním anténního dílu k RM31